

## 【 ディスクリット抵抗 】

2009/10/1 現在

<b>0Ω</b>	000	1/4W J(±5%)
<b>1Ω</b>	1R0	1/4W J(±5%)
<b>2.2Ω</b>	2R2	1/4W J(±5%)
<b>3.3Ω</b>	3R3	1/4W J(±5%)
<b>4.7Ω</b>	4R7	1/4W J(±5%)
6.8Ω	6R8	1/4W J(±5%)
<b>10Ω</b>	100	1/4W J(±5%)
12Ω	120	1/4W J(±5%)
<b>15Ω</b>	150	1/4W J(±5%)
18Ω	180	1/4W J(±5%)
20Ω	200	1/4W J(±5%)
<b>22Ω</b>	220	1/4W J(±5%)
27Ω	270	1/4W J(±5%)
30Ω	300	1/4W J(±5%)
<b>33Ω</b>	330	1/4W J(±5%)
39Ω	390	1/4W J(±5%)
<b>47Ω</b>	470	1/4W J(±5%)
51Ω	510	1/4W J(±5%)
56Ω	560	1/4W J(±5%)
<b>68Ω</b>	680	1/4W J(±5%)
75Ω	750	1/4W J(±5%)
82Ω	820	1/4W J(±5%)
91Ω	910	1/4W J(±5%)
62Ω	620	1/4W J(±5%)
<b>100Ω</b>	101	1/4W J(±5%)
120Ω	121	1/4W J(±5%)
<b>150Ω</b>	151	1/4W J(±5%)
180Ω	181	1/4W J(±5%)
200Ω	201	1/4W J(±5%)
<b>220Ω</b>	221	1/4W J(±5%)
270Ω	271	1/4W J(±5%)
300Ω	301	1/4W J(±5%)

<b>330Ω</b>	331	1/4W J(±5%)
390Ω	391	1/4W J(±5%)
<b>470Ω</b>	471	1/4W J(±5%)
510Ω	511	1/4W J(±5%)
560Ω	561	1/4W J(±5%)
<b>680Ω</b>	681	1/4W J(±5%)
360Ω	361	1/4W J(±5%)
750Ω	751	1/4W J(±5%)
820Ω	821	1/4W J(±5%)
910Ω	911	1/4W J(±5%)
<b>1kΩ</b>	102	1/4W J(±5%)
1.2kΩ	122	1/4W J(±5%)
<b>1.5kΩ</b>	152	1/4W J(±5%)
1.8kΩ	182	1/4W J(±5%)
2kΩ	202	1/4W J(±5%)
<b>2.2kΩ</b>	222	1/4W J(±5%)
2.7kΩ	272	1/4W J(±5%)
3kΩ	302	1/4W J(±5%)
<b>3.3kΩ</b>	332	1/4W J(±5%)
3.9kΩ	392	1/4W J(±5%)
<b>4.7kΩ</b>	472	1/4W J(±5%)
5.1kΩ	512	1/4W J(±5%)
5.6kΩ	562	1/4W J(±5%)
<b>6.8kΩ</b>	682	1/4W J(±5%)
7.5kΩ	752	1/4W J(±5%)
8.2kΩ	822	1/4W J(±5%)
9.1kΩ	912	1/4W J(±5%)
<b>10kΩ</b>	103	1/4W J(±5%)
12kΩ	123	1/4W J(±5%)
<b>15kΩ</b>	153	1/4W J(±5%)
18kΩ	183	1/4W J(±5%)
20kΩ	203	1/4W J(±5%)

<b>22kΩ</b>	223	1/4W J(±5%)
27kΩ	273	1/4W J(±5%)
30kΩ	303	1/4W J(±5%)
<b>33kΩ</b>	333	1/4W J(±5%)
39kΩ	390	1/4W J(±5%)
<b>47kΩ</b>	473	1/4W J(±5%)
51kΩ	513	1/4W J(±5%)
56kΩ	563	1/4W J(±5%)
<b>68kΩ</b>	683	1/4W J(±5%)
82kΩ	823	1/4W J(±5%)
<b>100kΩ</b>	104	1/4W J(±5%)
120kΩ	124	1/4W J(±5%)
<b>150kΩ</b>	154	1/4W J(±5%)
180kΩ	184	1/4W J(±5%)
200kΩ	204	1/4W J(±5%)
<b>220kΩ</b>	224	1/4W J(±5%)
270kΩ	274	1/4W J(±5%)
300kΩ	304	1/4W J(±5%)
<b>330kΩ</b>	334	1/4W J(±5%)
390kΩ	394	1/4W J(±5%)
<b>470kΩ</b>	474	1/4W J(±5%)
510kΩ	514	1/4W J(±5%)
560kΩ	564	1/4W J(±5%)
680kΩ	684	1/4W J(±5%)
820kΩ	824	1/4W J(±5%)
<b>1MΩ</b>	105	1/4W J(±5%)